 



实验一 只读存储器：

1.原理图：



设计思路同原理图。

2.电路图：

 

3.子模块功能描述

ROM


方向	信号名	位宽	功能说明
输入	Addr	11 bit	存储器地址输入
输入	Sel	1 bit	片选信号，高电平有效
输出	Dout	8 bit	点阵数据输出

4. 电路功能：

检测输入的 ASCII 是否为可见字符（是否在 0x20-0x7F 之间），如果是则将对应

字符用 LED 阵列显示。

5. 仿真模拟：

 


6. 错误现象及分析：

在完成本次实验的过程中，没有遇到任何错误。


实验二 数据存储器实验

1.原理图：

 



2.电路图：

SEL

 

SEL 模块接口功能表

方向	信号名	位宽	功能说明
输入	MemOp	3 bit	访存类型控制信号
输入	Addr[1:0]	2 bit	地址最低两位
输出	SEL3	1 bit	第 3 字节 RAM 片选（最高字节）
输出	SEL2	1 bit	第 2 字节 RAM 片选

 
 


5. 错误现象及分析：


一开始没能正确理解 Addr 与 MemOp 的含义，导致设计出现失误。后来查阅资料后完成了正确的设计。

实验三 取指令部件 IFU 实验

1. 原理图：

  

2. 电路图:

 

3. 电路功能：

根据初始地址 Initial Address、立即数寄存器 Imm 和 rs1 寄存器的数据 BusA，以及控制信号 Reset、NxtASrc 和 NxtBSrc 的赋值输出当前指令的地址寄存器 PC 和指令存储器的输出内容 IR。

在程序执行过程中，下一条指令地址的计算有多种情形：

- 1) 顺序执行指令，则 $PC = PC + 4$ 。
- 2) 无条件跳转指令，jal 指令， $PC = PC + \text{立即数 imm}$ ；jalr 指令， $PC = R[\text{rs1}] + \text{立即数 imm}$ 。
- 3) 分支转移指令，根据比较运算的结果和 Zero 标志位来判断，如果条件成立则 $PC = PC + \text{立即数 imm}$ ，否则 $PC = PC + 4$


NxtASrc 和 NxtBSrc 赋值定义表

表 5.3 NxtASrc 和 NxtBSrc 赋值定义表

指令类型	NxtASrc	NxtBSrc	下条指令地址
顺序指令	0	0	$PC = PC + 4$
无条件跳转 jal	0	1	$PC = PC + \text{Imm}$
无条件跳转 jalr	1	1	$PC = R[\text{rs1}] + \text{Imm}$
分支跳转指令	0	1	条件成立 $PC = PC + \text{Imm}$ ，否则 $PC = PC + 4$

当 NxtASrc=0 时，选择 PC 寄存器的值，否则选择 Rs1 寄存器值 BusA。当 NxtBSrc =0 时选择常量 4，否则选择立即数 Imm。

4. 仿真测试：

 

5. 错误现象及分析：

在完成时间的过程中，没有遇到任何错误。

6. 测试表格：


序号	Reset	Initial Address	Imm	BusA	NPCASrc	NPCBSrc	PC	IR
1	1	0x400	0	0	0	0	0	0

序号	Reset	Initial Address	Imm	BusA	NPCASrc	NPCBSrc	PC	IR
16	0	0	0xffff9c8	0	0	1	0x0c08	0xffc10113
17							0x5d0	0xdeadbeef

实验四 取操作数部件 IDU 实验



1. 原理图：


立即数扩展器：

 

寄存器堆：原理图大致同 lab3.4 将 0 号寄存器强制设为 0


IDU：

  

 


2. 电路图:


立即数扩展器:

 

寄存器堆：

 

IDU:

 

3. 电路功能：

ALUAsrc 和 ALUBsrc 用来控制两个多路选择器的输出数据，ALUAsrc 控

制 1 个两路选择器，当 ALUASrc=0 时，选择 BusA 输出到 ALU 的操作数 A 口，当 ALUASrc=1 时输出 PC。ALUBSrc 控制 1 个四路选择器，当 ALUBSrc=00 时选择 BusB 输出到 ALU 的操作数 B 口，当 ALUBSrc=01 时选择输出常数 4，当 ALUBSrc=10 时选择输出 32 位立即数。

通过控制信号 ExtOp 来选择不同立即数编码类型以及在扩展器中进行的扩展操作。

4. 仿真测试：

PC	IR	BusW	控制信号	指令功能汇编语句	DataA、DataB 输出值
0	fedca2b7	fedca000	ExtOp=1 RegWr=1 ALUASrc=0 ALUBSrc=2	lui t0,0xfedca	00000000, fedca000
4	f9c28293	fedc9f9c	ExtOp=0 RegWr=1 ALUASrc=0 ALUBSrc=2	addi t0,t0,- 0x64	fedca000, ffffff9c
8	01006013	10	ExtOp=0 RegWr=1 ALUASrc=0 ALUBSrc=2	ori x0,x0,0x10	00000000, 00000010
c	06502223	64	ExtOp=2 RegWr=0	sw	00000000,

PC	IR	BusW	控制信号	指令功能汇编语句	DataA、DataB 输出值
			ALUASrc=0 ALUBSrc=2	t1,0x64(x0)	fedc9f9c
10	06400303	ffffff9c	ExtOp=0 RegWr=1 ALUASrc=0 ALUBSrc=2	lb t1,0x64(x0)	00000000, 00000064
14	06601423	68	ExtOp=2 RegWr=0 ALUASrc=0 ALUBSrc=2	sh t2,0x68(x0)	00000000, ffffff9c
18	06405383	9f9c	ExtOp=0 RegWr=1 ALUASrc=0 ALUBSrc=2	lhu t2,0x64(x0)	00000000, 00000064
1c	06701623	6c	ExtOp=2 RegWr=0 ALUASrc=0 ALUBSrc=2	sh t3,0x6c(x0)	00000000, 00009f9c
20	4042d413	ffedc9f9	ExtOp=0 RegWr=1 ALUASrc=0 ALUBSrc=2	srai t0,t0,0x4	fedc9f9c, 00000404

PC	IR	BusW	控制信号	指令功能汇编语句	DataA、DataB 输出值
24	006444b3	123665	ExtOp=0 RegWr=1 ALUASrc=0 ALUBSrc=0	xor s1,s2,t0	ffedc9f9, ffffff9c
28	00649533	50000000	ExtOp=0 RegWr=1 ALUASrc=0 ALUBSrc=0	sll s2,s2,t0	00123665, ffffff9c
2c	008505b3	4fedc9f9	ExtOp=0 RegWr=1 ALUASrc=0 ALUBSrc=0	add s3,s2,s4	50000000, ffedc9f9
30	00b2a633	1	ExtOp=0 RegWr=1 ALUASrc=0 ALUBSrc=0	slt s4,t0,s3	fedc9f9c, 4fedc9f9
34	00b2b6b3	0	ExtOp=0 RegWr=1 ALUASrc=0 ALUBSrc=0	sltu s5,t0,s3	fedc9f9c, 4fedc9f9
38	40b287b3	aeeed5a3	ExtOp=0 RegWr=1 ALUASrc=0	sub s6,t0,s3	fedc9f9c, 4fedc9f9

PC	IR	BusW	控制信号	指令功能汇编语句	DataA、DataB 输出值
			ALUBSrc=0		
3c	06f02823	70	ExtOp=2 RegWr=0 ALUASrc=0 ALUBSrc=2	sw s6,0x70(x0)	00000000, aeeed5a3
40	0067c263	1	ExtOp=3 RegWr=0 ALUASrc=0 ALUBSrc=0	beq s6,t0,0x4	aeeed5a3, ffffff9c
44	0067d263	1	ExtOp=3 RegWr=0 ALUASrc=0 ALUBSrc=0	bne s6,t0,0x4	aeeed5a3, ffffff9c
48	0040086f	4c	ExtOp=4 RegWr=1 ALUASrc=1 ALUBSrc=1	jal ra,0x4c	00000048, 00000004
4c	004808e7	50	ExtOp=0 RegWr=1 ALUASrc=1 ALUBSrc=1	jalr ra,ra,0x4	0000004c, 00000004
50	00001917	1050	ExtOp=1 RegWr=1	auipc s2,0x1	00000050,

PC	IR	BusW	控制信号	指令功能汇编语句	DataA、DataB 输出值
			ALUASrc=1 ALUBSrc=2		00001000

5. 错误现象及分析：

在完成实验的过程中，没有遇到任何错误。

实验五 数据通路实验

1. 原理图：


 


图 5.7 单周期 CPU 设计原理图


2. 电路图：

本实验大量添加了之前已经完成的子电路，在此只列举新增电路的电路图。

BandJ:

 

Main:

 

3. 电路功能：

本实验数据通路是 RV32I 单周期 CPU 完整执行通路，核心功能是按指令流程完成取指、译码、取数、运算、访存、写回全过程。

1. 取指令 (IF)：由 PC 给出地址，从指令存储器 ROM 读出指令，下地址逻辑根据跳转 / 分支信号计算下一 PC 值。

2. **指令译码与取数 (ID)**: 分解指令字段, 通过立即数扩展器生成 32 位立即数, 从寄存器堆读出 BusA、BusB 操作数。
3. **执行 (EX)**: ALU 完成算术、逻辑、比较运算, 跳转控制器根据指令与标志位输出 NPCASrc、NPCBSrc 控制信号。
4. **访存 (MEM)**: 数据存储器 RAM 支持按字节 / 半字 / 字读写, 根据 MemOp 完成符号 / 零扩展与字节选择。
5. **写回 (WB)**: 将 ALU 运算结果或存储器读出数据, 写回寄存器堆对应目的寄存器。

整体实现 **RV32I 运算、访存、分支、跳转**全指令的数据流传输与控制, 单周期完成一条指令执行。

4. 仿真测试:

序号	指令	控制信号赋值, 未列出的控制信号值为 0。	输出信号值 PC、BusW、Din、NPCASrc、NPCBSrc
1	fedca2b7	ExtOp=1, RegWr=1, ALUBSrc=2, ALUctr=f	PC=00000400、BusW=fedca000、 Din=00000000、NPCASrc=0、 NPCBSrc=0
2	f9c28293	RegWr=1, ALUBSrc=2	PC=00000404、BusW=fedc9f9c、 Din=00000000、NPCASrc=0、 NPCBSrc=0

序号	指令	控制信号赋值，未列出的控制信号值为 0。	输出信号值 PC、BusW、Din、NPCASrc、NPCBSrc
3	01006013	RegWr=1, ALUBSrc=2, ALUctr=6	PC=00000408、BusW=00000010、 Din=00000000、NPCASrc=0、 NPCBSrc=0
4	06502223	ExtOp=2, MemWr=1, ALUBSrc=2	PC=0000040c、BusW=00000064、 Din=fedc9f9c、NPCASrc=0、 NPCBSrc=0
5	06400303	MemOp=5, RegWr=1, ALUBSrc=2, MemtoReg=1	PC=00000410、BusW=ffffff9c、 Din=00000000、NPCASrc=0、 NPCBSrc=0
6	06601423	ExtOp=2, MemWr=1, MemOp=6, ALUBSrc=2	PC=00000414、BusW=00000068、 Din=ffffff9c、NPCASrc=0、 NPCBSrc=0
7	06405383	MemOp=2, RegWr=1, ALUBSrc=2, MemtoReg=1	PC=00000418、BusW=00009f9c、 Din=00000000、NPCASrc=0、 NPCBSrc=0
8	06701623	ExtOp=2, MemWr=1, MemOp=6, ALUBSrc=2	PC=0000041c、BusW=0000006c、 Din=00009f9c、NPCASrc=0、

序号	指令	控制信号赋值，未列出的控制信号值为 0。	输出信号值 PC、BusW、Din、NPCASrc、NPCBSrc
			NPCBSrc=0
9	4042d413	RegWr=1, ALUBSrc=2, ALUctr=d	PC=00000420、BusW=ffedc9f9、 Din=00000000、NPCASrc=0、 NPCBSrc=0
10	006444b3	RegWr=1, ALUctr=4	PC=00000424、BusW=00123665、 Din=ffffff9c、NPCASrc=0、 NPCBSrc=0
11	00649533	RegWr=1, ALUctr=1	PC=00000428、BusW=50000000、 Din=ffffff9c、NPCASrc=0、 NPCBSrc=0
12	008505b3	RegWr=1	PC=0000042c、BusW=4fedc9f9、 Din=ffedc9f9、NPCASrc=0、 NPCBSrc=0
13	00b2a633	RegWr=1, ALUctr=2	PC=00000430、BusW=00000001、 Din=4fedc9f9、NPCASrc=0、 NPCBSrc=0
14	00b2b6b3	RegWr=1, ALUctr=3	PC=00000434、BusW=00000000、

序号	指令	控制信号赋值，未列出的控制信号值为 0。	输出信号值 PC、BusW、Din、NPCASrc、NPCBSrc
			Din=4fedc9f9、NPCASrc=0、NPCBSrc=0
15	40b287b3	RegWr=1, ALUctr=8	PC=00000438、BusW=aeeed5a3、Din=4fedc9f9、NPCASrc=0、NPCBSrc=0
16	06f02823	ExtOp=2, MemWr=1, ALUBSrc=2	PC=0000043c、BusW=00000070、Din=aeeed5a3、NPCASrc=0、NPCBSrc=0
17	0067c263	ExtOp=3, ALUctr=2, BandJ=6	PC=00000440、BusW=00000001、Din=ffffff9c、NPCASrc=0、NPCBSrc=1
18	0067d263	ExtOp=3, ALUctr=2, BandJ=7	PC=00000444、BusW=00000001、Din=ffffff9c、NPCASrc=0、NPCBSrc=0
19	0040086f	ExtOp=4, RegWr=1, ALUABSrc=1, ALUBSrc=1, BandJ=1	PC=00000448、BusW=0000044c、Din=00000000、NPCASrc=0、NPCBSrc=1

2. PC 寄存器、寄存器堆和数据存储器写入数据的时钟信号触发边沿不一致，会导致以下影响：

1) **写后读数据冒险**：如果 RegFile 的写入边沿晚于 PC 的更新边沿，则相邻有数据依赖的指令会读到寄存器的旧值，导致运算结果错误。

2) **访存数据不一致**：如果 DataRAM 的写入边沿与 RegFile 不同步，则 store 指令可能存入错误数据，load 指令后的依赖指令可能读到过期值。

3) **时序违规**：如果 PC 更新边沿早于其他部件，组合逻辑路径的延迟余量减半，高频下可能无法在半个周期内完成取指和运算

3. 在硬件上加入 HALT 检测电路，在程序的末尾加入 HALT 指令，实现 CPU 的停机。（大致思路为加入 HALT 指令：0x00000000，当检测到 HALT 指令时，IFU 输出 DataA = DataB，实现停机）